
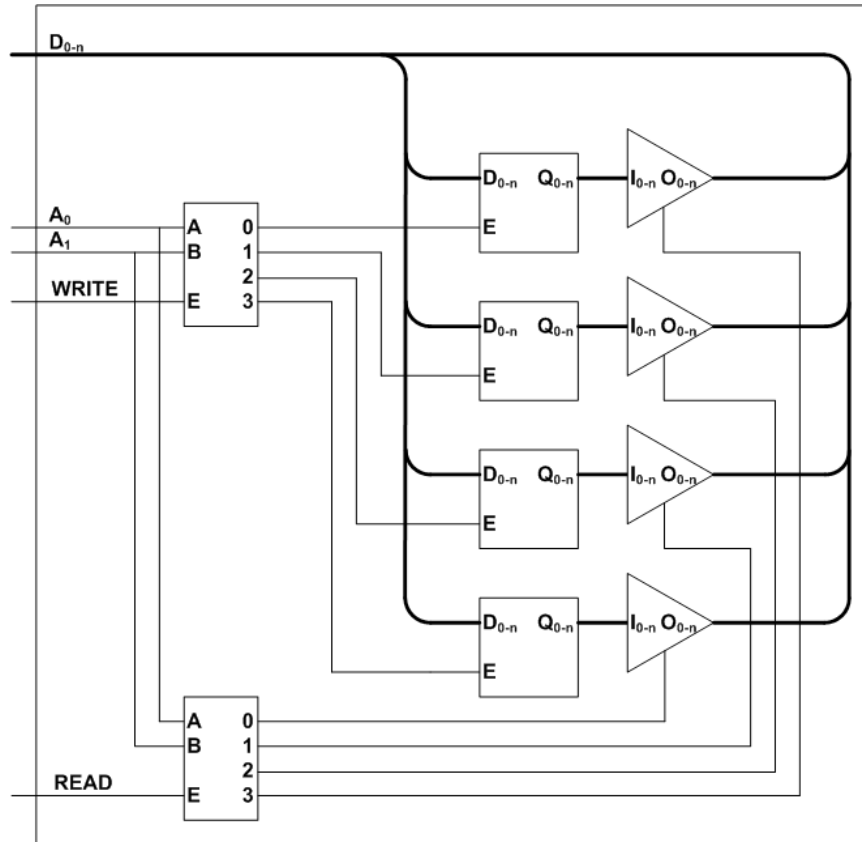


# Memória estática


## Modelo de construção interna

 


## Ciclos de acesso



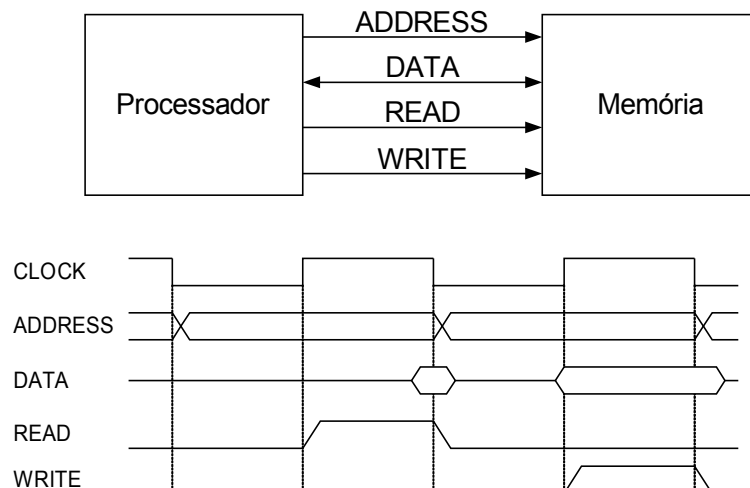
## Modelo de interface processador memória




## Organização da memória por bancos

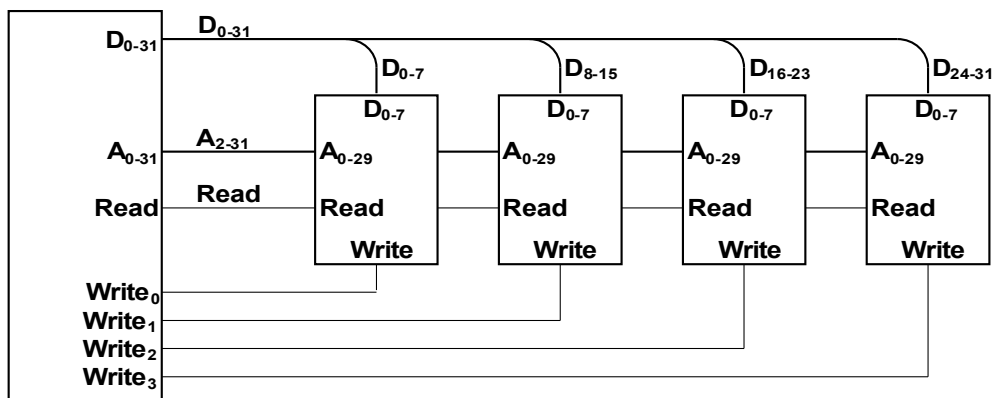

## Porto de saída

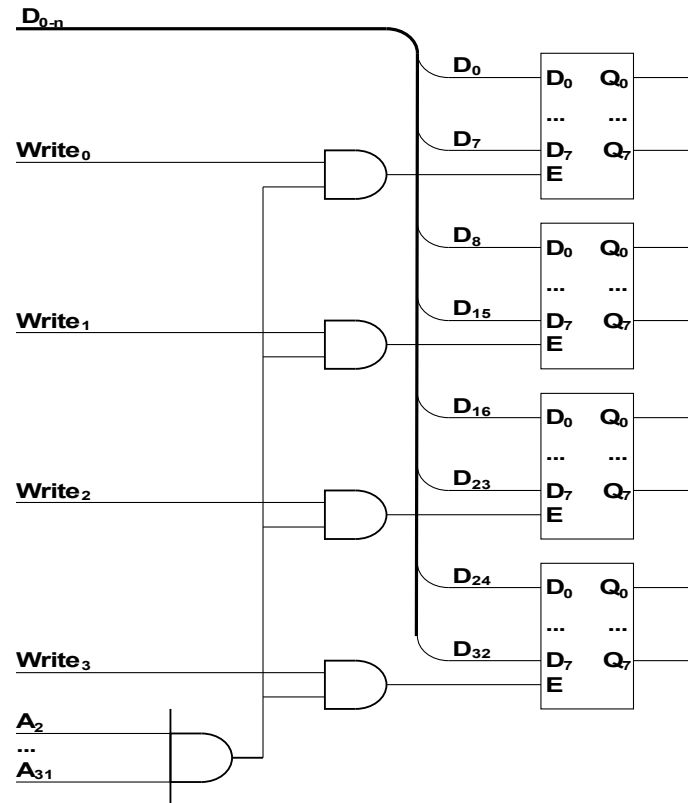


## Porto de entrada

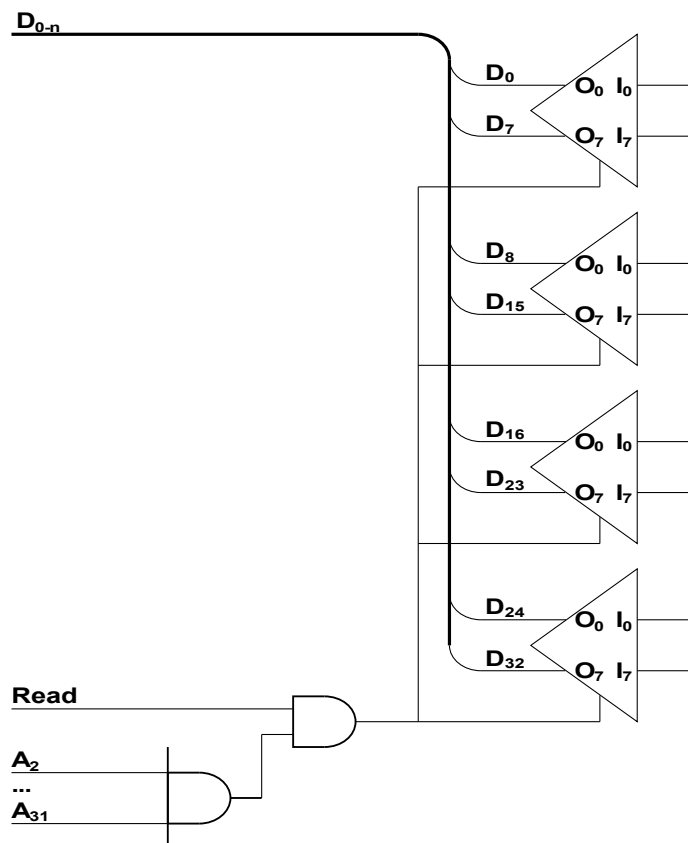

## Exercício

Construir um porto de saída de 8 bits e ligar um *display* de 7 segmentos e um *besouro*. Considerar uma interface de processador com endereçamento ao nível do byte e com barramento de dados a 32 bits.


### Solução com registadores do tipo D.

 

```
.data
image:      .byte
table_7seg: .byte  0x3f,
0x4f
.text
display_write:
    ldr    r1, =table_7seg
    ldr    r0, [r1, r0]
    ldr    r1, =image
    ldrb   r2, [r1]
    and    r2, r2, #0x80
    orr    r0, r0, r2
    strb   r0, [r1]
    ldr    r1, =0xfffffC00
    strb   r0, [r1]
    mov    pc, lr

buzzer_on_off:
    ldr    r1, =image
    ldrb   r2, [r1]
    and    r2, r2, #0x7f
    orr    r0, r2, lsl #7
    strb   r0, [r1]
    ldr    r1, =0xfffffC00
    strb   r0, [r1]
    mov    pc, lr
```
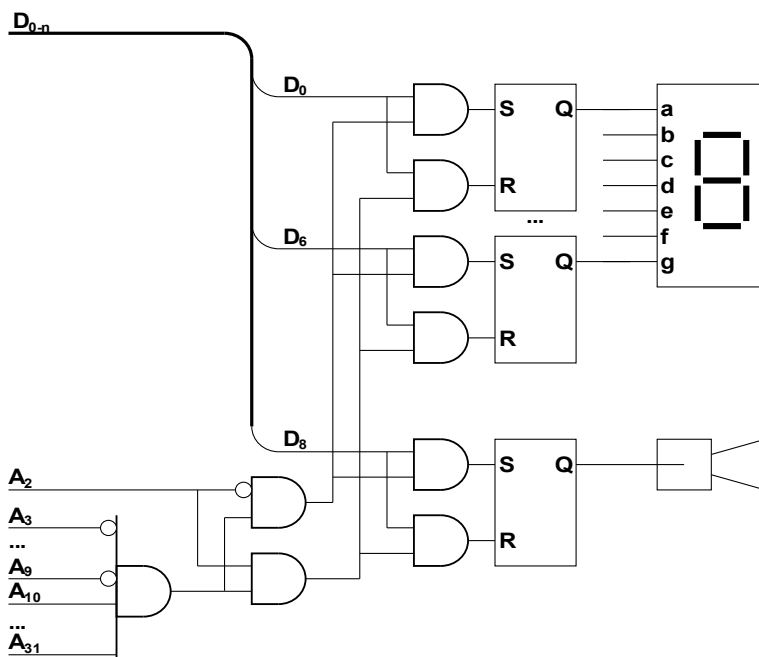
### Solução com registadores do tipo S-R.



```
.equ  SET, 0
.equ  CLR, 1

display_writel:
    ldr    r1, =table_7seg
    ldr    r0, [r1, r0]
    ldr    r1, =0xfffffC00
    mov    r2, #0x7f
    strb   r2, [r1, #SET]
    strb   r0, [r1, #CLR]
    mov    pc, lr

buzzer_on_off1:
    ldr    r1, =0xfffffC00
    and    r0, r0, #1
    movs   r0, r0, lsl #7
    strneb r0, [r1, #SET]
    streqb r0, [r1, #CLR]
    mov    pc, lr
```

## Mapa de memória do LPC2106

(em falta)

## Portos de entrada/saída de utilização genérica do LPC2106

(General Purpose Input/output - GIPO)

